

PROCESSADOR MULTI-CICLO - R8

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Arquitetura load-store: as operações lógico/aritméticas são executadas entre registradores, e as operações de acesso à memória só executam ou uma leitura (*load*) ou uma escrita (*store*).
- Banco de registradores: devido à característica *load/store*, o processador deve ter um conjunto grande de registradores, para reduzir o número de acessos à memória (em processadores reais este acesso externo representa perda de desempenho). Esta característica difere da arquitetura baseada em acumulador, a qual mantém todos os dados em memória, realizando as operações aritméticas entre um conteúdo que está em memória e um ou poucos registrador(es) especial(ais), denominado(s) acumulador(es). Considere o exemplo: `for(i=0; i<1000; i++)`. Neste exemplo, caso 'i' esteja armazenado em memória teremos 2000 acessos à memória, realizando leitura e escrita a cada iteração. Caso tenhamos o valor de 'i' armazenado em registrador, apenas operamos sobre o registrador, sem acessos à memória externa durante a maior parte do tempo!
- Formato regular para as instruções: todas as instruções possuem exatamente o mesmo tamanho, e ocupam 1 palavra de memória. A instrução contém o código da operação e o(s) operando(s), caso exista(m).
- Poucos modos de endereçamento.
- Bloco de controle *hardwired*, e não micro-programado.

Assim, este processador é praticamente uma máquina RISC, faltando contudo algumas características que existem em qualquer máquina RISC, tal como *pipelines*.

Características específicas deste processador multi-ciclo:

- dados e endereços são de 16 bits (processador de 16 bits).
- endereçamento de memória a palavra (cada endereço corresponde ao identificador de uma posição de memória onde residem 16 bits de conteúdo).
- banco de registradores com 16 registradores de uso geral.
- 4 *flags* de estado: negativo (n), zero (z), carry (c), overflow (v).
- execução das instruções em 3 ou 4 ciclos, ou seja, CPI (*Cycles Per Instruction*) entre 3 e 4.

2 CONJUNTO DE INSTRUÇÕES

O conjunto de instruções do processador realiza as seguintes operações:

- Operações lógicas e aritméticas binárias (com 2 operandos): soma, subtração, AND, OR e XOR.
- Operações lógicas e aritméticas com constantes curtas (8 bits): soma, subtração.
- Operações unárias (com 1 operando): deslocamento para direita ou esquerda e inversão (NOT).
- Carga de metade de um registrador com uma constante curta (LDL e LDH).
- Inicialização do apontador de pilha (LDSP) e retorno de subrotina (RTS).
- NOP (*no operation*): operação vazia (útil para laços de espera e reserva de espaço).
- HALT: suspende a execução de instruções.
- *Load*: leitura de posição de memória para um registrador (LD).
- *Store*: armazenamento de dado de um registrador em uma posição de memória (ST).
- Saltos e chamada de subrotina com endereçamento *relativo* com deslocamento curto ou longo (contido em um registrador) e endereçamento *absoluto* (a registrador).
- Inserção e remoção de valores no/do topo da pilha (PUSH e POP).

TABELA DE INSTRUÇÕES DO PROCESSADOR R8:

Instrução	FORMATO DA INSTRUÇÃO				AÇÃO ; flags
	15 – 12	11 - 8	7 - 4	3 - 0	
ADD Rt, Rs1, Rs2	0	R target	R source1	R source2	Rt ← Rs1 + Rs2; wnz; wcv
SUB Rt, Rs1, Rs2	1	R target	R source1	R source2	Rt ← Rs1 - Rs2; wnz; wcv
AND Rt, Rs1, Rs2	2	R target	R source1	R source2	Rt ← Rs1 and Rs2; wnz
OR Rt, Rs1, Rs2	3	R target	R source1	R source2	Rt ← Rs1 or Rs2; wnz
XOR Rt, Rs1, Rs2	4	R target	R source1	R source2	Rt ← Rs1 xor Rs2; wnz
ADDI Rt, cte8	5	R target	Constante (unsigned)		Rt ← Rt + ("00000000" & constante); wnz; wcv
SUBI Rt, cte8	6	R target	Constante (unsigned)		Rt ← Rt - ("00000000" & constante); wnz; wcv
LDL Rt, cte8	7	R target	Constante		Rt ← RtH & constante
LDH Rt, cte8	8	R target	Constante		Rt ← constante & RtL
LD Rt, Rs1, Rs2	9	R target	R source1	R source2	Rt ← PMEM (Rs1+Rs2)
ST Rt, Rs1, Rs2	A	R target	R source1	R source2	PMEM (Rs1+Rs2) ← Rt
SL0 Rt, Rs1	B	R target	R source1	0	Rt ← Rs1[14:0] & 0; wnz
SL1 Rt, Rs1	B	R target	R source1	1	Rt ← Rs1[14:0] & 1; wnz
SR0 Rt, Rs1	B	R target	R source1	2	Rt ← 0 & Rs1 [15:1]; wnz
SR1 Rt, Rs1	B	R target	R source1	3	Rt ← 1 & Rs1 [15:1]; wnz
NOT Rt, Rs1	B	R target	R source1	4	Rt ← not (Rs1); wnz
NOP	B	-	-	5	nenhuma ação
HALT	B	-	-	6	suspende sequência de ciclos de busca e execução
LDSP Rs1	B	-	R source1	7	SP ← Rs1 (inicializa o apontador de pilha)
RTS	B	-	-	8	PC ← PMEM(SP+1); SP ← SP+1
POP Rt	B	R target	-	9	Rt ← PMEM(SP+1); SP ← SP+1
PUSH Rt	B	R target	-	A	PMEM(SP) ← Rt; SP ← SP-1
JMPR Rs1	C	-	R source1	0	PC ← PC + Rs1 (não depende de flag de estado)
JMPNR Rs1	C	-	R source1	1	if (n=1) PC ← PC + Rs1
JMPZR Rs1	C	-	R source1	2	if (z=1) PC ← PC + Rs1
JMPCR Rs1	C	-	R source1	3	if (c=1) PC ← PC + Rs1
JMPVR Rs1	C	-	R source1	4	if (v=1) PC ← PC + Rs1
JMP Rs1	C	-	R source1	5	PC ← Rs1 (não depende de flag de estado)
JMPN Rs1	C	-	R source1	6	if (n=1) PC ← Rs1
JMPZ Rs1	C	-	R source1	7	if (z=1) PC ← Rs1
JMPC Rs1	C	-	R source1	8	if (c=1) PC ← Rs1
JMPV Rs1	C	-	R source1	9	if (v=1) PC ← Rs1
JSRR Rs1	C	-	R source1	A	PMEM(SP) ← PC; SP ← SP-1; PC ← PC+ Rs1
JSR Rs1	C	-	R source1	B	PMEM(SP) ← PC; SP ← SP-1; PC ← Rs1
JMPD desloc	D	-	Deslocamento (10 bits)		PC ← PC + ext_sinal & desloc
JMPND desloc	E	0	Deslocamento (10 bits)		if (n=1) PC ← PC + ext_sinal & desloc
JMPZD desloc	E	1	Deslocamento (10 bits)		if (z=1) PC ← PC + ext_sinal & desloc
JMPCD desloc	E	2	Deslocamento (10 bits)		if (c=1) PC ← PC + ext_sinal & desloc
JMPVD desloc	E	3	Deslocamento (10 bits)		if (v=1) PC ← PC + ext_sinal & desloc
JSRD desloc	F	Deslocamento (12 bits)			PMEM(SP) ← PC; SP ← SP-1; PC ← PC + ext_sinal & desloc

- As seguintes convenções foram utilizadas na tabela:

RtH:	8 bits mais significativos de Rt
RtL:	8 bits menos significativos de Rt
&:	concatenação de vetores de bits
←:	atribuição de valor a registrador ou posição de memória
PMEM(x):	conteúdo de posição de memória cujo endereço é x
Rt :	R_{target} [destino]
Rs1 :	R_{source1}
Rs2 :	R_{source2}
wnz:	ativam o armazenamento dos <i>flags</i> de estado negativo e zero
wcv:	ativam o armazenamento dos <i>flags</i> de estado carry e overflow

3 REGISTRADORES DO BLOCO DE DADOS

O processador conta com o seguinte conjunto de registradores de 16 bits:

- IR (*instruction register*): armazena o código de operação (*opcode*) da instrução atual e o(s) operando(s) desta.
- PC (*program counter*): é o contador de programa.
- SP (*stack pointer*): armazena o endereço do topo da pilha, controla a chamada e retorno de subrotinas. Deve ser inicializado a cada programa com a instrução LDSP (carrega endereço do topo da pilha).
- 16 registradores de propósito geral, R0 a R15. O banco de registradores tem uma porta de escrita e duas de leitura. Isto significa que é possível escrever em apenas um registrador por vez, porém é possível fazer duas leituras simultâneas, colocando o conteúdo de um registrador no barramento de saída *SOURCE1* (S1) e o conteúdo de outro registrador (ou o mesmo) no barramento de saída *SOURCE2* (S2).
- 4 *bits* (*flags*) de estado, denominados *n* (negativo), *z* (zero), *c* (carry) e *v* (overflow), utilizados para controle dos saltos e chamadas a subrotinas. O estado dos *flags*, 0 ou 1, é determinado durante as operações lógicas/aritméticas.

Há também registradores temporários, mostrados posteriormente, os quais são utilizados durante a execução das instruções. Os valores lidos do banco de registradores são armazenados nos registradores *RA* e *RB*. O valor obtido pela execução de uma dada operação lógico-aritmética é armazenado no registrador *RULA*. O programador não tem acesso a estes registradores.

4 RELAÇÃO ENTRE O PROCESSADOR E A MEMÓRIA EXTERNA

A Figura 1a ilustra a relação entre o processador e a memória externa. O processador recebe do mundo externo dois sinais de controle: *clock*, que sincroniza os eventos internos ao processador; e *reset*, que inicializa o processador para iniciar a execução de instruções a partir do endereço zero da memória.


O bloco de controle (*control path*) gera a microinstrução (*μinst*) para a execução das instruções. A microinstrução é responsável por comandar as ações que serão executadas no bloco de dados (*data path*), como seleção de registradores, operação que a ULA executará e acesso à memória externa.

O bloco de dados envia para o bloco de controle a instrução corrente (conteúdo do *IR*) e os qualificadores de estado (*flags*). O bloco de dados também é responsável pela comunicação com a memória externa. Os sinais para a troca de informações com a memória são: *data_in* (barramento de 16 bits para leitura de dados), *data_out* (barramento de 16 bits para escrita de dados) e *address* (barramento de 16 bits para endereçar a memória).

O controle de acesso à memória é feito pelo bloco de controle, através dos sinais *ce* e *rw*. O sinal *ce* (*ce* = 1) indica se está em curso uma operação com a memória e o sinal *rw* indica se esta operação é de escrita (*rw* = 0) ou de leitura (*rw* = 1).

Os blocos de dados e controle operam em fase (mesma borda do sinal de clock). Em uma borda do clock (por exemplo, subida) o bloco de controle gera a micro-instrução, e na borda seguinte (subida) o bloco de dados modifica os registradores.

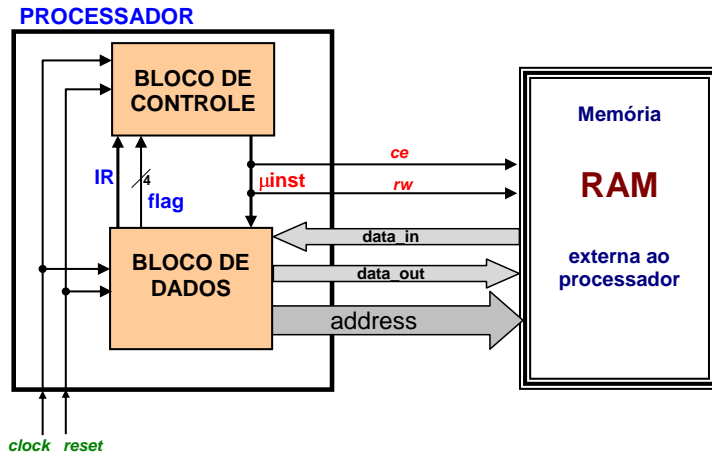A Figura 1b representa o nível mais alto da hierarquia do processador, através da linguagem de descrição de hardware VHDL. Nesta figura os blocos estão conectados entre si por *sinais*, sendo instanciados pelo comando *port map*.



(a) Diagrama de blocos processador-memória

PROCESSADOR

```
entity R8 is
    port( clk,rst: in std_logic;
          data_in: in std_logic_vector(15 downto 0);
          data_out: out std_logic_vector(15 downto 0);
          address: out std_logic_vector(15 downto 0);
          ce,rw: out std_logic );
end R8;

architecture structural of processador is
    signal flag: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal uins: microinstrucao;
    signal ir: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    DATA_PATH: DataPath
        port map( uins=>uins, clk=>clk, rst=>rst,
                  instrucao=>ir, endereco=>address,
                  data_in=>data_in, data_out=>data_out,
                  flag=>flag);
    CONTROL_PATH: ControlPath
        port map(uins=>uins, clk=>clk, rst=>rst,
                  flag=>flag, ir=>ir);

    ce <= uins.ce;
    rw <= uins.rw;
end structural;
```

(b) Descrição VHDL do nível mais alto da hierarquia da descrição do processador

Figura 1 - Relação entre o processador e a memória externa.

5 EXECUÇÃO DAS INSTRUÇÕES NO BLOCO DE DADOS

A execução das instruções neste processador requer 3 ou 4 ciclos de clock (a única exceção é a instrução *halt*, que é executada em dois ciclos).

Os ciclos são assim denominados:

- **Ciclo 1 : busca da instrução.** Comum a todas as instruções.
- **Ciclo 2 : decodificação da instrução/leitura de registradores.** Comum a todas as instruções, exceto o *halt*.
- **Ciclo 3 : operação com a ula.** Comum a todas as instruções, exceto o *halt*.
- **Ciclo 4 : execução.** Conforme o tipo de operação realizada.

5.1 Ciclo de Busca da Instrução

- Busca a instrução endereçada pelo registrador *PC* na memória, grava a instrução no registrador *IR* e incrementa o *PC*:

$IR \leftarrow PMEM(PC); PC++;$

- A Figura 2 ilustra os componentes de hardware necessários para a execução do ciclo de busca da instrução.

 


Figura 2 - Hardware para executar a busca.

5.2 Ciclo de Decodificação da instrução/Leitura de Registradores

- No segundo ciclo é verificada a instrução buscada e são lidos os registradores que são operandos (fontes) para as instruções, **independentemente se a instrução usa ou não os dois registradores**, *source1* (S1) e *source2* (S2). Os registradores fonte são armazenados nos registradores *RA* e *RB*.
- O registrador *source1* é endereçado pelos bits 7 a 4 do registrador IR.
- O registrador *source2* pode ser endereçado ou pelos bits 3 a 0 ou pelos bits 11 a 8 do registrador IR. Quando a operação envolve o registrador destino (*target*) como fonte, endereça-se o *source2* pelos bits 11 a 8. Exemplo: ADDI, onde é somado a um dado registrador uma constante e armazena-se a soma neste mesmo registrador.
- A Figura 3 ilustra os componentes de hardware necessários para a leitura dos registradores fonte.

 


Figura 3 - Hardware para a leitura dos registradores fonte.

5.3 Ciclo de Operação com a ULA

- O ciclo de operação com a ULA também é comum a todas as operações (exceto instrução *halt*). Dada a variedade de instruções, necessita-se inserir multiplexadores nas entradas da ULA a fim de selecionar corretamente os operandos.
- O resultado da operação com a ULA é armazenado no registrador *RULA*, e conforme a operação executada, armazena-se os *flags* de estado (n, z, c, v).
- A Figura 4 ilustra os componentes de hardware necessários para a operação com a ULA.

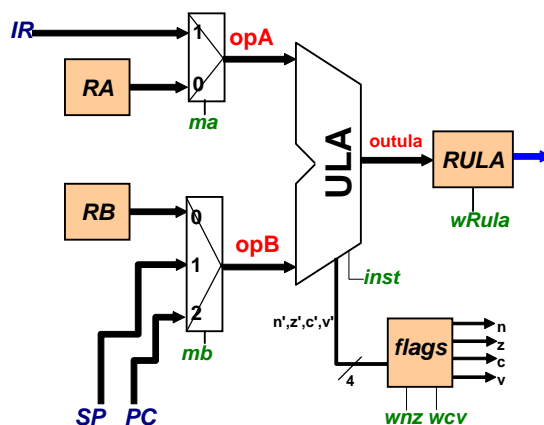


Figura 4 - Hardware para a operação com a ULA.

- A tabela abaixo define as entradas da ULA, *opA* e *opB*, conforme a instrução.

Instruções	opA	opB
ADD, SUB, AND, OR, XOR, LD, ST, SHIFTS, NOT, LDSP	RA	RB
ADDI, SUBI, LDL, LDH	IR	RB
RTS, POP	-	SP
Saltos e chamadas de sub-rotinas relativos ao PC	RA	PC
Saltos e chamadas de sub-rotinas absolutos	RA	-
Saltos e chamadas de sub-rotinas com deslocamento curto	IR	PC

5.4 Ciclo de Execução da Instrução

5.4.1 Execução das instruções lógico-aritméticas e endereçamento imediato.

- O quarto ciclo de clock das operações lógico-aritméticas grava o resultado do registrador *RULA* no banco de registradores, conforme o endereço do registrador destino. Este ciclo é chamado de *write-back*.
- A Figura 5 ilustra a execução do quarto ciclo de clock para as operações lógico-aritméticas.

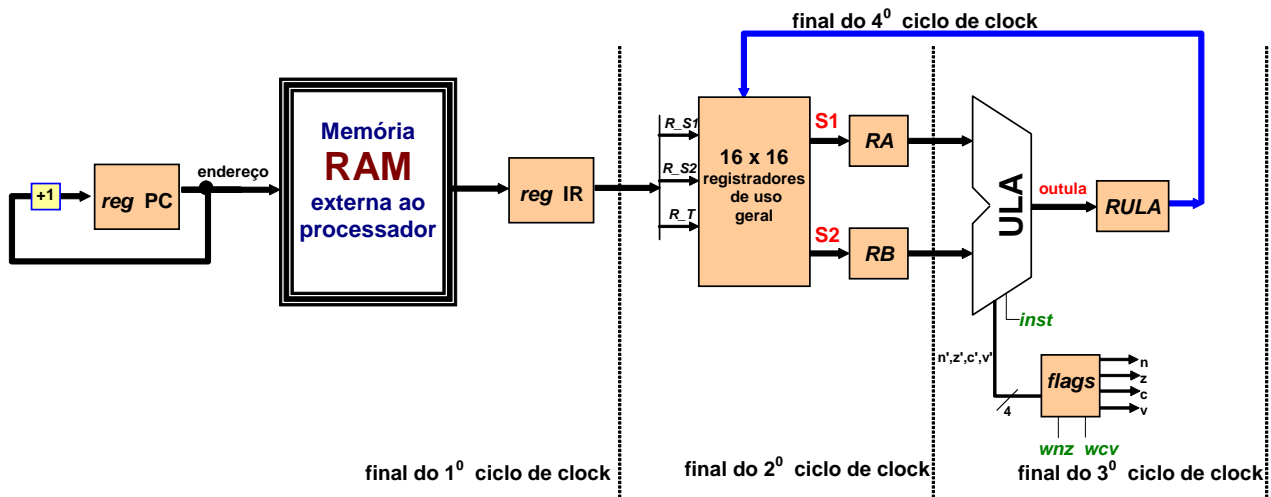


Figura 5 - Fluxo de execução de instruções lógico-aritméticas.

- As operações com modo de endereçamento imediato implicam em um dado registrador destino (*target*) receber o resultado de uma dada operação entre o próprio registrador *target* e uma constante de 8 bits. As operações em modo de endereçamento imediato são:
 - carga da parte alta de um registrador (LDH): $R_t \leftarrow constante \& R_{tL}$ (o registrador *target* recebe a constante na parte alta e mantém a parte baixa inalterada).
 - carga da parte baixa de um registrador (LDL): $R_t \leftarrow R_{tH} \& constante$ (o registrador *target* recebe a constante na parte baixa e mantém a parte alta inalterada).
 - soma/subtração em modo imediato: soma/subtração do conteúdo de um dado registrador a uma constante de 8 bits: $R_t \leftarrow R_t \pm constante$. **Importante:** a execução da instrução implica completar com zeros os 8 bits mais significativos da constante para gerar um valor de 16 bits **positivo**.

Importante: para inicializar um registrador com uma constante de 16 bits devemos utilizar 2 instruções, LDH e LDL. Para ler/escrever um dado contido em um endereço (16 bits) são necessárias 3 instruções em linguagem de montagem: as duas primeiras carregam em um registrador a parte alta e baixa de um endereço (LDH e LDL, respectivamente) e a terceira instrução realiza a leitura/escrita (LD ou ST).

- Exemplo:

XOR	R0,R0,R0	; zera o registrador R0
LDH	R1, #03H	; #: indica valor imediato. H: indica que o valor está em hexadecimal.
LDL	R1, #27H	; armazena no registrador R1 o valor 0327H
LD	R5, R1, R0	; armazena em R5 o conteúdo do endereço armazenado em R1+R0

5.4.2 Execução da instrução de leitura de dados da memória (LD)

- Registrador *target* recebe o conteúdo da posição de memória endereçada pela soma dos conteúdos de dois registradores fonte (*sources*): $R_t \leftarrow PMEM(R_{s1} + R_{s2})$. Um dos registradores pode ser considerado como registrador base e o segundo como registrador contendo o deslocamento (*offset*).
- No quarto ciclo de clock o registrador *RULA* endereça a memória, e o dado lido é gravado no banco de registradores, no registrador destino endereçado por $IR[11:8]$.
- Uma possível organização do bloco de dados para a execução da instrução de leitura na memória é apresentada na Figura 6.

 


Figura 6 - Fluxo de execução de instrução de leitura na memória.

5.4.3 Execução da instrução de escrita em memória (ST)

- Posição de memória endereçada pela soma dos conteúdos de dois registradores fonte (*sources*) recebe o conteúdo do registrador destino (*target*): $PMEM(Rs1 + Rs2) \leftarrow Rt$.
- No quarto ciclo de clock o registrador endereçado por IR[11:8] é lido, gravando-se o conteúdo deste no endereço definido por RULA.
- Endereça a memória, gravando-se o conteúdo do registrador *target* (S2) na memória.
- Uma possível organização do bloco de dados para a execução da instrução de escrita na memória é apresentada na Figura 7.

 


Figura 7 - Fluxo de execução de instrução de escrita na memória.

5.4.4 Operações de saltos incondicionais e condicionais

- O endereço destino do salto foi calculado no terceiro ciclo de clock, estando este armazenado no registrador RULA.
- Caso seja um salto condicional e o respectivo *flag* for igual a zero, a instrução é finalizada no terceiro ciclo (PC não é alterado).
- Caso o salto deva ser executado, o PC deve receber o conteúdo de RULA.
- Uma possível organização do bloco de dados para a execução dos saltos é apresentada na Figura 8.

 


Figura 8 - Fluxo de execução de saltos incondicionais/condicionais.

5.4.5 Operações de chamada a subrotina

As operações que manipulam o registrador SP (*Stack Pointer*) são: inserção/remoção de registrador na pilha (PUSH/POP), chamadas a subrotinas (JSR, JSRR, JSR), inicialização do registrador SP (LDSP) e retorno de subrotina (RTS). A

Figura 9 ilustra o funcionamento da pilha.

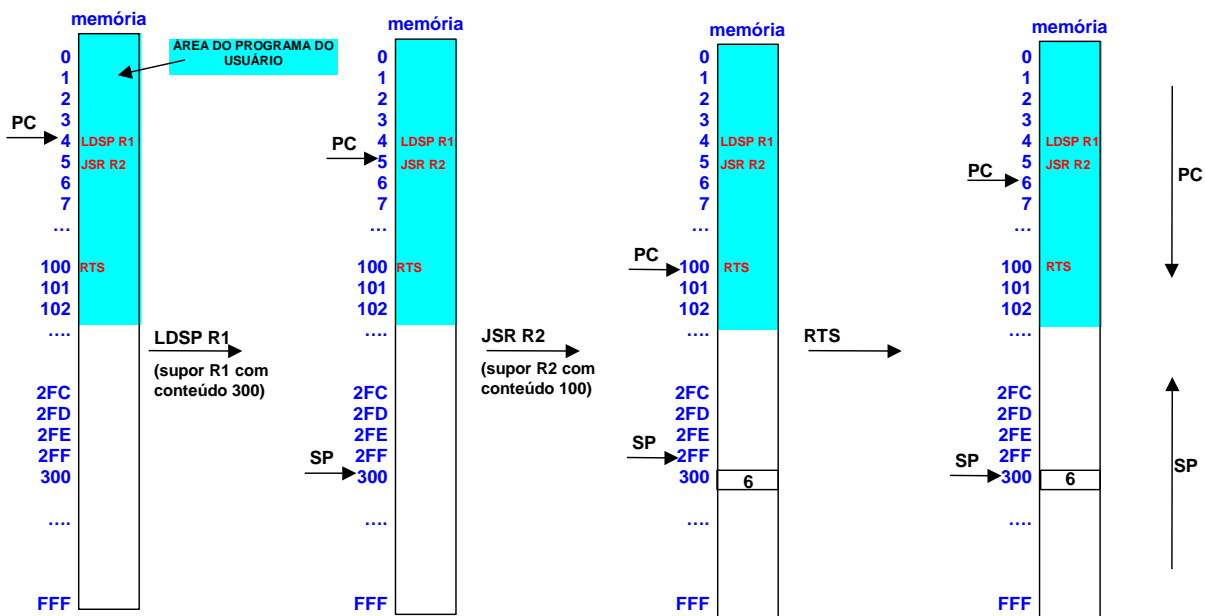


Figura 9 - Operação da pilha.

- O programa é armazenado do endereço 0 até um endereço N, logo, os endereços de programa crescem com os endereços da memória.
- A pilha cresce no sentido **inverso** da memória (*Patterson, ed. Bras. Página 71-72*). A razão para isto é não interferir com a área de dados e programa.
- O conteúdo do registrador SP **sempre aponta para a primeira posição livre da pilha**.

A execução da chamada a subrotina é feita da seguinte forma:

- O endereço destino do salto foi calculado no terceiro ciclo de clock, estando este armazenado no registrador RULA.
- Caso seja um salto condicional e o respectivo *flag* for igual a zero, a instrução é finalizada no terceiro ciclo (PC não é alterado).

- Caso o salto deva ser executado, o PC é armazenado no topo da pilha antes de receber o conteúdo de *RULA* e decrementa-se o SP:

$PMEM(SP) \leftarrow PC;$
 $SP \leftarrow SP - 1;$
 $PC \leftarrow \text{resultado de RULA (PC+offset ou RS1 ou PC+RS1)}$

- Uma possível organização do bloco de dados para a execução dos saltos é apresentada na Figura 10.

 


Figura 10 - Fluxo de execução para chamada a subrotina.

- A execução da instrução PUSH é semelhante à chamada de subrotina:

$PMEM(SP) \leftarrow Rt;$ (armazenado em *RB*)
 $SP \leftarrow SP - 1;$

5.4.6 Operações de retorno de subrotina (RTS) e recuperação de registrador do topo da pilha (POP)


- O quarto ciclo das instruções RTS/POP implica endereçar a memória com o valor do registrador *RULA* (ciclo 3: $RULA \leftarrow SP + 1$), gravando o resultado da leitura ou no registrador PC (RTS) ou no registrador destino (POP). O registrador SP é atualizado com o valor do registrador *RULA* ($SP + 1$).

6 ORGANIZAÇÃO DO BLOCO DE DADOS

Unindo as diversas figuras anteriores, obtemos o diagrama da Figura 11. Alguns elementos adicionais foram inseridos para o controle de subrotinas, devido à necessidade de manipular o registrador SP (*Stack Pointer*). O Bloco de Dados envia ao Bloco de Controle o conteúdo do registrador IR e o conteúdo dos *flags* de estado.

O bloco de dados necessita **18** sinais de controle, organizados em 4 classes:

- habilitação de escrita em registradores (8): **wPC**, **wSP**, **wIR**, **wAB**, **wRula**, **wRegs**, **wnz**, **wcv**.
- controle de leitura/escrita na memória externa (2): **ce** e **rw**.
- controle de multiplexadores (7): **mPC** (origem dos dados para o PC), **mSP** (origem dos dados para o SP), **mAddr** (qual registrador endereça a memória), **mRegs** (origem dos dados para o banco de registradores), **mS2** (qual campo do IR seleciona o segundo operando), **ma** (origem dos dados para o primeiro operando da ULA), **mb** (origem dos dados para o segundo operando da ULA).
- a operação que a unidade lógica-aritmética executa (1): **inst**.

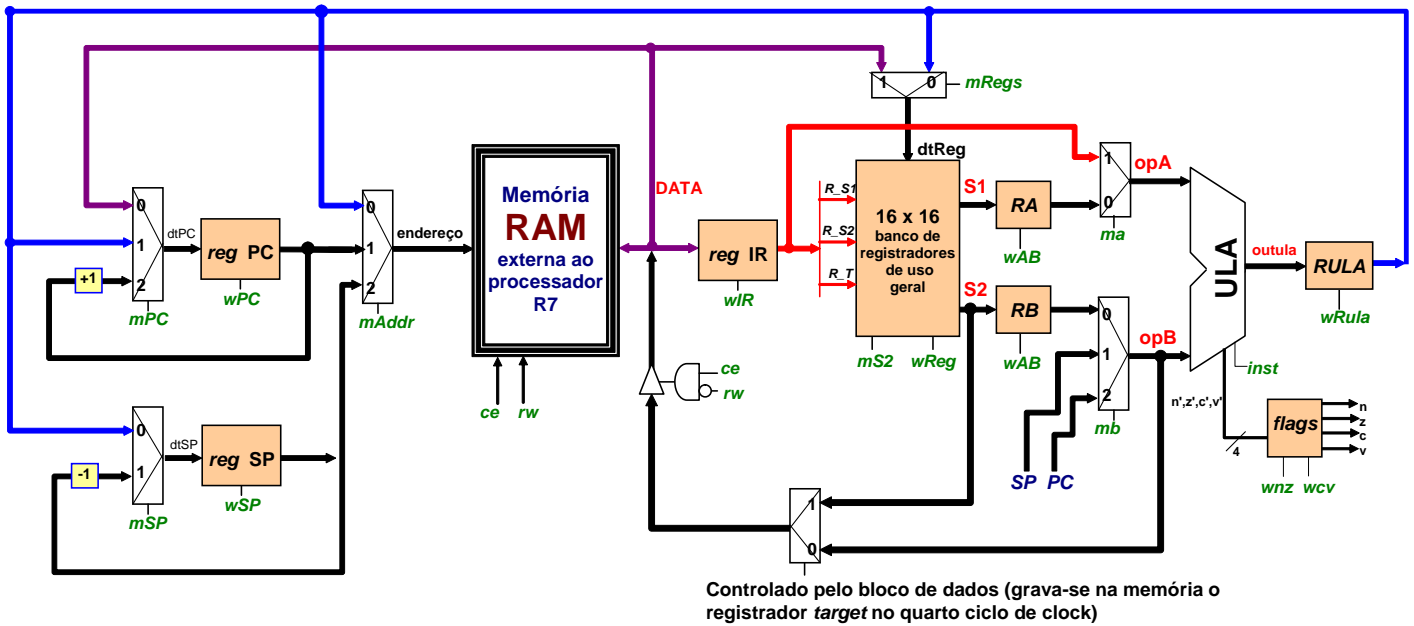

Nesta figura estão representados todos os **18** sinais que o bloco de controle deve gerenciar (em verde, itálico). Os sinais de clock e reset não estão representados, porém são utilizados por todos os registradores.

Figura 11 - Bloco de dados completo (mais memória externa).

A Figura 12 ilustra a organização do banco de registradores, sob forma de um diagrama de blocos. Observar que o multiplexador de seleção do segundo registrador fonte (*S2*) está dentro do bloco "banco de registradores".


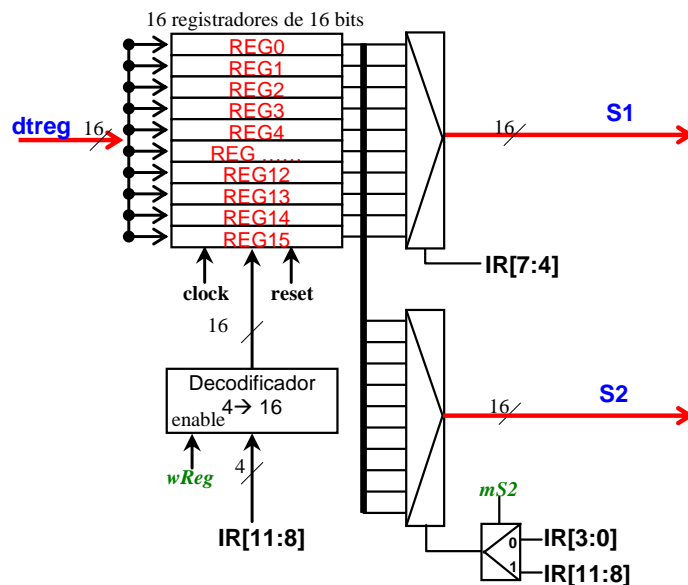


Figura 12 - Diagrama em blocos do banco de registradores de uso geral.

7 BLOCO DE CONTROLE

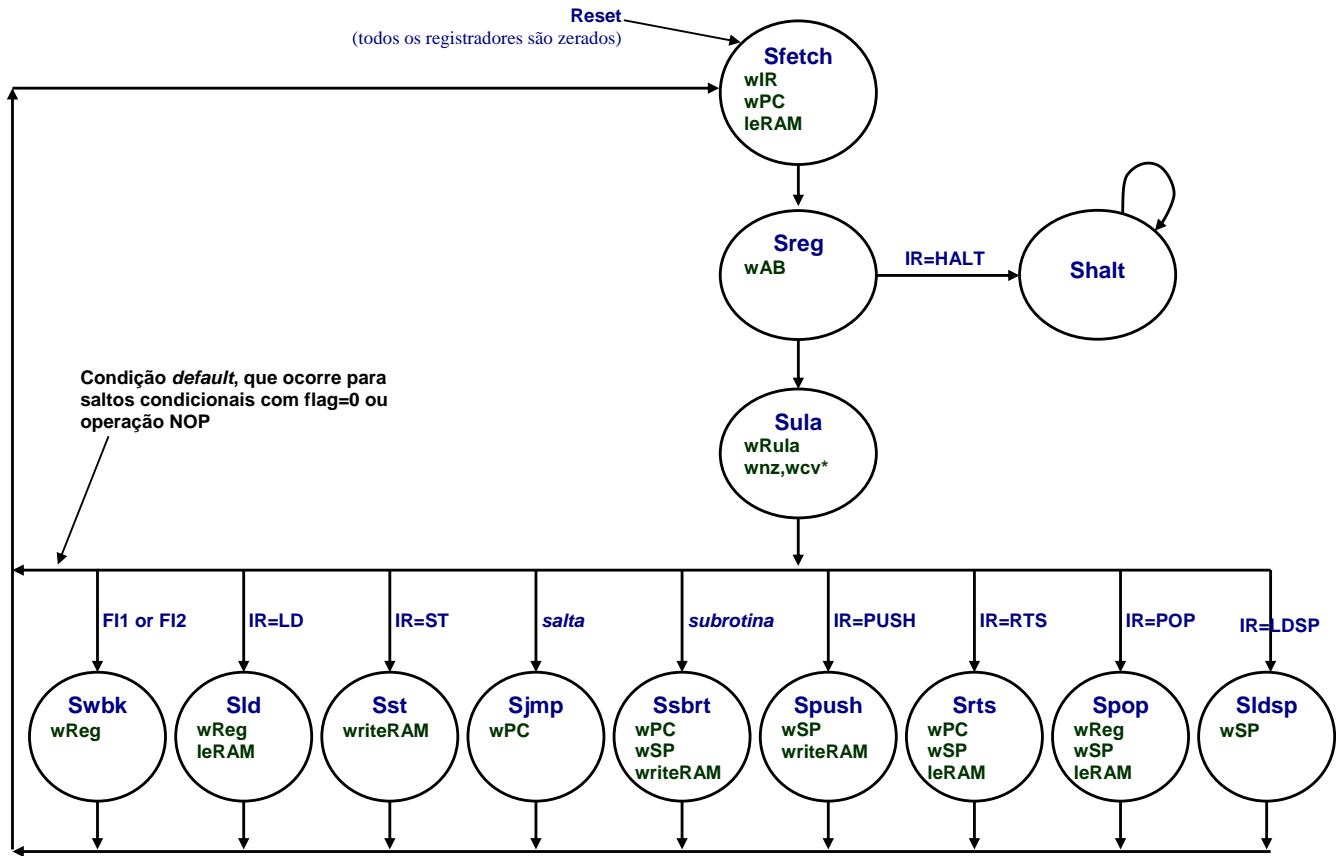Pra executar qualquer instrução neste processador, é necessário definir uma máquina de estados. A Figura 13 ilustra esta máquina de estados, onde o próximo estado é função do estado atual e da instrução armazenada no registrador *IR*. Também se indica nesta Figura quais registradores são alterados em cada estado, assim como quando há acesso à memória (*leRAM* e *wrieRAM*).



- FI1 – Formato de Instrução tipo 1 – Registrador *target* **não** é fonte (Ex: ADD R1, R2, R3)
- FI2 - Formato de Instrução tipo 2 - Registrador *target* **também é** fonte (Ex: ADDI R1, #2)
- *Salta*: avaliação das 15 instruções de salto
- *Subrotina*: JSR, JSRR, JSRD
- * - a escrita nos *flags* no estado *Sula* depende do tipo de operação

Figura 13 - Máquina de estados de controle.

A função dos 13 diferentes estados é:

- **Sfatch**: primeiro ciclo de clock, busca a instrução;
- **Srreg**: segundo ciclo de clock, decodificação da instrução e leitura dos registradores fontes;
- **Shalt**: segundo ciclo de clock, finaliza a execução e aguarda reset;
- **Sula**: terceiro ciclo de clock, operação com a ULA;
- **Swbk**: quarto ciclo de clock, armazena resultado da operação da ULA no registrador destino;
- **Sld**: quarto ciclo de clock, busca dado da memória e armazena no registrador destino;
- **Sst**: quarto ciclo de clock, salva registrador destino na memória;
- **Sjmp**: quarto ciclo de clock, altera o PC em saltos incondicionais ou condicionais com *flag=1*;
- **Ssbrrt**: quarto ciclo de clock, salta para subrotina;
- **Spush**: quarto ciclo de clock, coloca registrador no topo da pilha;
- **Srts**: quarto ciclo de clock, retorna de subrotina;
- **Spop**: quarto ciclo de clock, retira registrador do topo da pilha;
- **Sldsp**: quarto ciclo de clock, inicializa o registrador SP (topo da pilha);

```
uins.mRegs <= '1' when i=ld or I=pop else '0';    -- escreve nos registradores o conteúdo vindo
```

-- da memória

5. Escolha do segundo operando (depende da instrução e do estado atual). O segundo fonte (*source2*) recebe o endereço do registrador destino quando for uma instrução com formato tipo 2 ou operação de escrita na memória.

```
uins.ms2 <= '1' when instructionFormat2='1' or i=push or EA=Sst else '0';
```

6. Controle da origem dos dados para a ULA (depende apenas da instrução):

```
-- primeiro operando da ULA é o IR quando instrução com o formato do tipo 2 ou jump/jsr com
```

```
-- deslocamento curto
```

```
uins.ma <= '1' when instructionFormat2='1' or i=saltoD or i=jsrd else '0';
```

```
-- segundo multiplexador
```

```
uins.mb <= "01" when i=rts or i=pop else -- para incrementar o SP
           "10" when i=saltoR or i=saltoA or i=saltoD or i=jsrr or i=jsr or i=jsrd else
           "00" ;
```

Resumindo, o bloco de controle é composto por três partes:

- 1) Decodificação da instrução.
- 2) Controle dos multiplexadores.
- 3) Máquina de estados de controle, que gera os sinais de controle de escrita/leitura na memória e escrita nos diversos registradores da arquitetura.

8 EXECUÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

A simulação da Figura 14 ilustrada a execução das 5 últimas instruções do trecho de código abaixo:

```
end      instrução
0128     7190
0129     8101; R1 ← 0190      (400 em decimal)
012A     73AA
012B     83BB; R3 ← BBAA
012C     AD01; grava o conteúdo do registrador D no endereço contido no registrador 1 (190H ou 400)
012D     9F10; lê o conteúdo do endereço contido no registrador 1, gravando no registrador 15
```

 


Figura 14 - Simulação de 6 instruções.

9 PROGRAMA EXEMPLO PARA TESTAR TODAS AS INSTRUÇÕES

O código objeto abaixo corresponde a um exemplo de arquivo texto que é lido pelo *test bench* durante a simulação do processador. Este arquivo contém *n* linhas, contendo cada uma 9 caracteres no formato “xxxx yyyy”, onde xxxx é o endereço com 16 bits (4 dígitos hexadecimais) e yyyy é a instrução com 16 bits (4 dígitos hexadecimais). O arquivo de teste é carregado na memória quando o reset é ativado, no início da simulação.

```
0000 7108 ;
0001 8110 ; LOAD R1, #1008
0002 7234 ;
0003 8212 ; LOAD R2, #1234
0004 73DC ;
0005 83FE ; LOAD R3, #FEDC
0006 0412 ; soma: resultado em R4: 223C
0007 1512 ; subtrai: resultado em R5: FDD4
0008 2612 ; and: resultado em R6: 1000
0009 3712 ; or: resultado em R7: 123C
000A 4812 ; xor: resultado em R8: 023C
000B 5101 ; soma imedidato 01 no R1 - 1009
000C 510F ; soma imedidato 0F no R1 - 1018
000D 51FF ; soma imedidato FF no R1 - 1117 (1130 ns)
000E 6201 ; sub. imedidato 01 de R2 - 1233
000F 6204 ; sub. imedidato 04 de R2 - 122F
0010 62FF ; sub. imedidato FF de R2 - 1130
0011 7DFF ;
0012 8D01 ; LOAD RD, #01FF
0013 B0D7 ; carrega o topo da pilha com o conteúdo do registrador RD (511 em decimal) (1610 ns)
0014 7100 ;
0015 8101 ; R1 <- 0100
0016 C01B ; ***** salta para subrotina apontada pelo R1 (endereço 0100) *****
0017 B005 ; nop
0018 70FF ;
0019 80FF ; R0 <- FFFF / seta flag negativo
001A 50FF ; R0 <- R0 + FF / seta o flag de overflow
001B 4000 ; R0 <- R0 xor R0 / seta o flag zero
001C 7730 ;
001D 8700 ; R7 <- 0030
001E C077 ; salta para o endereço apontado por R7 (30H) se flag z setado
0030 7710 ;
0031 8700 ;
0032 C070 ; salto incondicional relativo para o endereço 33H+10H=43H
0043 D050 ; salto para o endereço 44H+50H=94H
0094 B006 ; ***** HALT HALT ***** 4800 NS DE SIMULACAO *****
0100 B10A ; SUBROTINA QUE TESTA O EMPILHAMENTO E DESEMPILHAMENTO DE REGISTRADORES
0101 B20A ;
0102 B30A ;
0103 B40A ; empilha os registradores 1 a 4
0104 7109 ;
0105 8100 ;
0106 C01A ; aqui CHAMA OUTRA SUBROTINA -MODO RELATIVO A PC (110H-107H=09H)
0107 B409 ;
0108 B309 ;
0109 B209 ;
010A B109 ; recupera da pilha os registradores 1 a 4 da pilha
010B B008 ; ***** rts ***** (4000 ns de simulacao)
0110 4111 ; SUBROTINA QUE zera com xor os registradores 1 a 4 utilizando XOR - 2490 ns
0111 4222 ;
0112 4333 ;
0113 4444 ; tempo de simulacao: 2730 ns
0114 F013 ; subrotina relativo ao PC, sala 13 palavras indo para o endereço 0128
0115 B008 ; ***** rts *****
0128 7190 ; SUBROTINA QUE TESTA O LOAD E O STORE
0129 8101 ; r1 <- 0190 (400 em decimal)
012A 73AA ;
012B 83BB ; R3 <- BBAA
012C AD01 ; grava o conteúdo do registrador D no endereço contido no registrador 1 (190H ou 400)
012D 9F10 ; lê o conteúdo do endereço contido no reg 1, gravando no reg 15 (3250 ns)
012E B230 ;
012F B220 ;
0130 B221 ;
0131 B221 ; testa s10 e s11 - R2 resulta em BAA3
0132 B422 ;
0133 B442 ;
0134 B443 ;
0135 B443 ; testa sr0 e srl - R4 resulta em CBAA - 4000 ns de simulação
0136 B104 ; not - R1 resulta em FFFF
0137 B008 ; ***** rts *****
```

Recomenda-se escrever os programas em linguagem de montagem (*assembly*), gerando-se o código objeto automaticamente, a partir do montador/simulador.

A Figura 15 mostra a janela do simulador. A esquerda desta figura está apresentada a tabela de memória, contendo em cada linha a instrução em *assembly*, o endereço da posição da memória e o código objeto. Ao centro é inserida a tabela de símbolos, onde são apresentados o nome do símbolo, seu endereço de memória e o seu valor. A direita da figura estão localizados os registradores de uso geral e os registradores IR, PC e SP. Na parte inferior são ilustrados os botões de controle *Step*, *Run*, *Pause*, *Stop* e *Reset* e as opções de velocidade *Lento*, *Normal* e *Rápido*. Os qualificadores de estado encontram-se na parte inferior à direita.

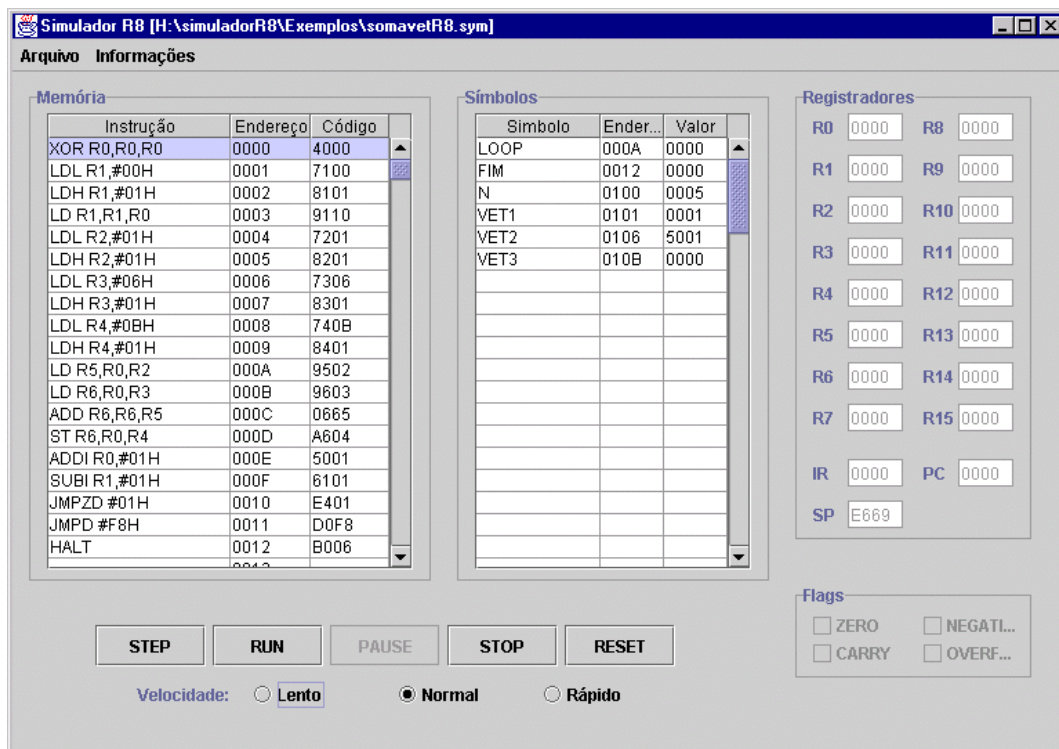


Figura 15 - Simulador R8.

A ferramenta de montagem tem como entrada o nome do programa em linguagem descrito em linguagem *assembly* (<file>.asm) e o nome da arquitetura. São gerados três arquivos de saída:

- <file>.hex – para download na placa de prototipação;
- <file>.sym – para uso do simulador;
- <file>.txt – para uso no test_bench do simulador VHDL.

A ferramenta de montagem é transparente para o usuário, pois a mesma está integrada ao simulador. Os três arquivos de saída são gerados no momento da chamada do simulador. Erros encontrados durante a execução de uma das fases do montador são salvos em um arquivo de mensagens. Este arquivo é lido pelo simulador após a execução do montador afim de que os erros sejam apresentados ao usuário e não se prossiga a simulação. Erros na execução do montador não possibilitam a simulação, porque os mesmos indicam que as instruções da aplicação *assembly* não condizem com as instruções existentes na arquitetura.