

# Interface entre Processador e Periféricos

---

Sub-sistema de entrada e saída –  
E/S (I/O)


# Interface entre Processador e Periféricos

---

## ❑ Periféricos do processador

- Circuitos na periferia do processador (CPU)

**MICROCONTROLADOR TÍPICO**

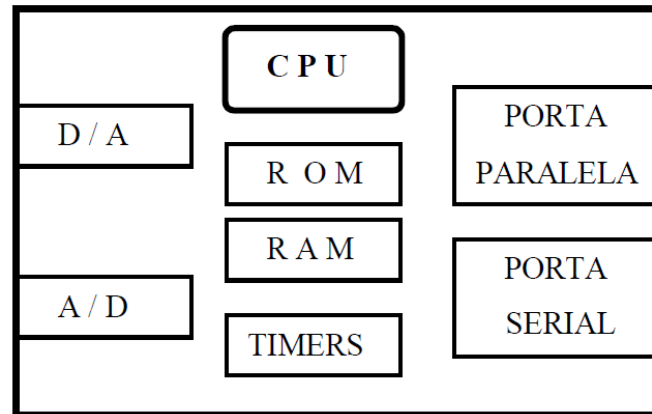

## ❑ A comunicação entre o processador e os periféricos é feita através de **registradores**

- Os registradores podem estar dentro dos periféricos ou entre o processador e os periféricos
- Podem ser de leitura, de escrita ou ambos
- Esses registradores também são chamados de portas de E/S

# Interface entre Processador e Periféricos

---

- ❑ Da mesma maneira que o processador acessa a memória fornecendo endereços, outros periféricos também tem endereços de acesso, os quais correspondem aos registradores
- ❑ O endereçamento dos registradores pode seguir duas abordagens
  - ❑ Mapeamento em memória
  - ❑ Mapeamento em portas de E/S

# Interface entre Processador e Periféricos

---

- ❑ Mapeamento em memória
    - Espaço de endereçamento único
      - ❑ Parte usado para acessar a memória
      - ❑ Parte usado para acessar periféricos
      - ❑ Divisão do espaço definida pelo projetista
      - ❑ Exemplo: espaço de endereçamento 0 – 255 (8 bits)
        - 0 – 249: memória (250 endereços de memória)
        - 250 – 255: periféricos (6 endereços de periféricos)
    - Periféricos acessados utilizando instruções de acesso à memória
      - ❑ Load/Store
    - Exemplos
      - ❑ MIPS
      - ❑ Processadores da Motorola
-


# Interface entre Processador e Periféricos

## □ Mapeamento em memória

### ■ Exemplo: barramento de endereços de 8 bits

#### □ Espaço de endereçamento: 0 – 255

- 0 – 253: memória
- 254: P1
- 255: P2

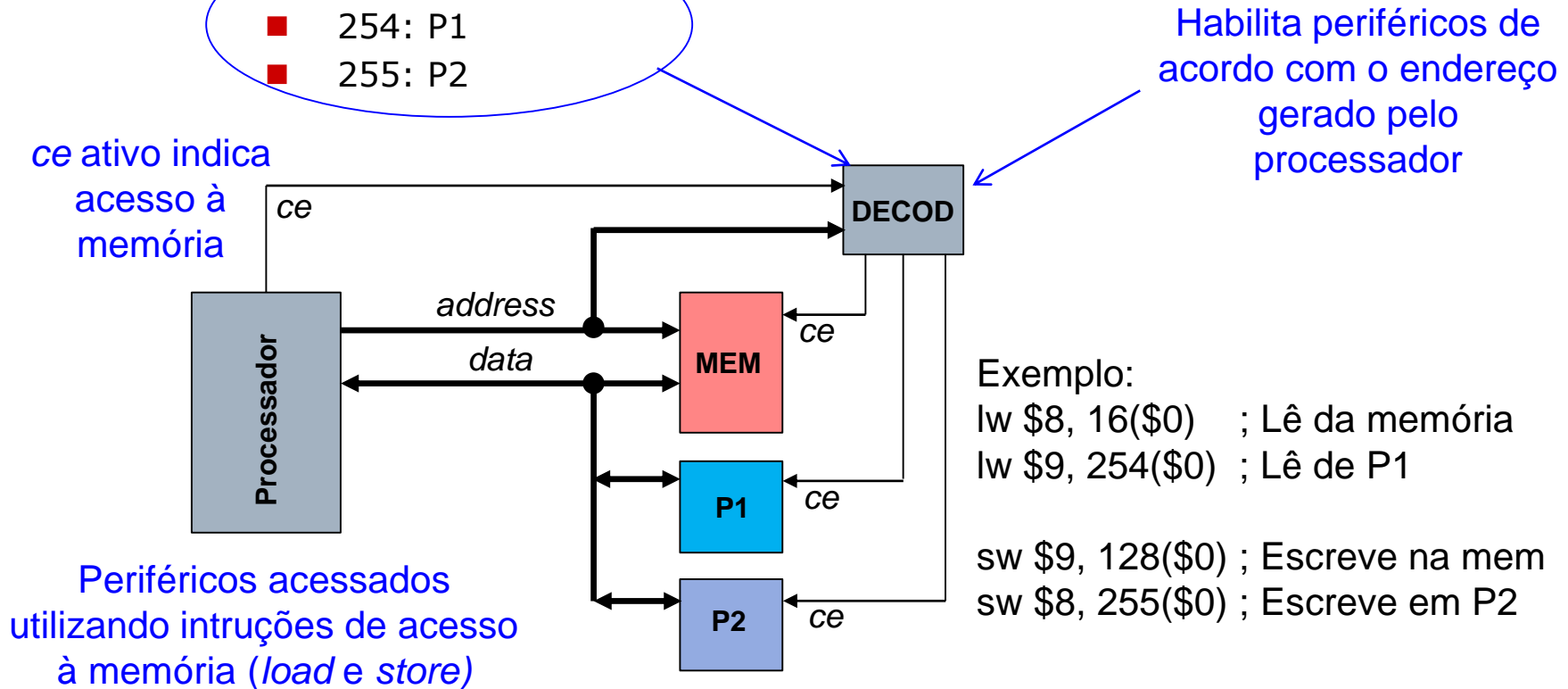

# Interface entre Processador e Periféricos


## □ Mapeamento em memória

### ■ Exemplo: barramento de endereços de 8 bits
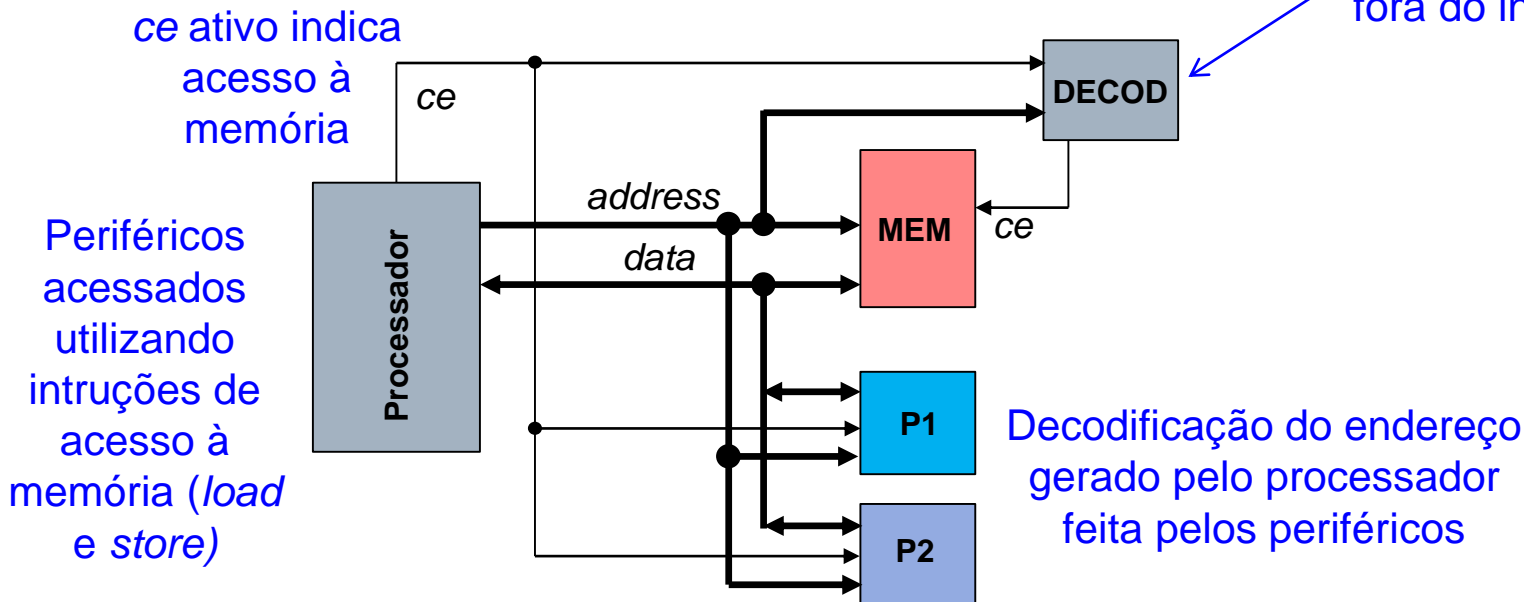
#### □ Espaço de endereçamento: 0 – 255

- 0 – 253: memória
- 254: P1
- 255: P2

Desabilita a memória  
quando o endereço gerado  
pelo processador estiver  
fora do intervalo 0 - 253



# Interface entre Processador e Periféricos


## □ Mapeamento em memória

### ■ Exemplo: barramento de endereços de 8 bits

#### □ Espaço de endereçamento: 0 – 255

- 0 – 63 (**00**000000-**00**111111): memória
- 64 – 127 (**01**000000-**01**111111): P1
- 128-191 (**10**000000-**10**111111): P2
- 192-255 (**11**000000-**11**111111): P1 e P2 (simultâneos)

ce ativo indica  
acesso à  
memória

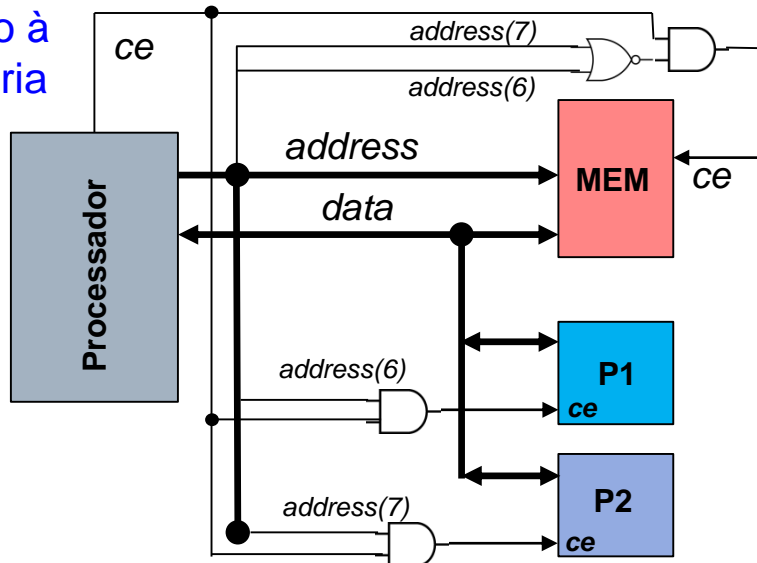

Elimina decodificadores, os quais  
podem ser bem grandes em  
termos de portas lógicas

Periféricos  
acessados  
utilizando  
instruções de  
acesso à  
memória (*load*  
e *store*)

# Interface entre Processador e Periféricos

---

- ❑ Mapeamento em portas de E/S
    - Dois espaços de endereçamento isolados
      - ❑ Um espaço é usado para acessar a memória
      - ❑ Outro é usado para acessar as interfaces de E/S
      - ❑ Exemplo considerando 8 bits no barramento de endereços
        - 0 – 255: memória (256 endereços de memória)
        - 0 – 255: periféricos (256 endereços de periféricos)
      - ❑ O processador tem uma saída (e.g. io) que indica o espaço de endereçamento em uso (e.g. io = 1: periférico)
    - Periféricos são acessados utilizando instruções específicas
      - ❑ In/Out
    - Exemplos
      - ❑ Processadores da Intel
-



# Interface entre Processador e Periféricos

## □ Mapeamento em portas de E/S

### ■ Exemplo: barramento de endereços de 8 bits

#### □ Espaço de endereçamento: 0 – 255


■ 0 – 255: memória

■ 0 – 255: periféricos (0: P1; 1:P2; ... ;255: P256)

*io* ativo indica  
acesso a  
periféricos

*ce* ativo indica  
acesso à  
memória

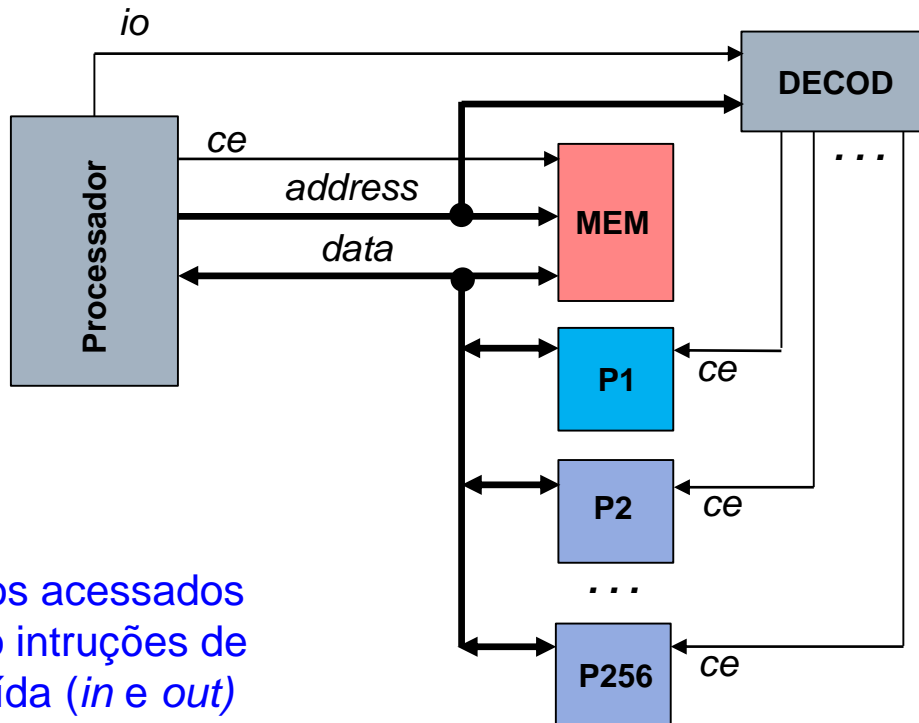Habilita periféricos de  
acordo com o endereço  
gerado pelo  
processador



Exemplo:

`lw $8, 0($0)` ; Lê da memória

`in $9, 0($0)` ; Lê de P1 (*io*=1)

`sw $9, 1($0)` ; Escreve na mem

`out $8, 1($0)` ; Escr. em P2 (*io*=1)

Periféricos acessados  
utilizando instruções de  
entra/saída (*in* e *out*)

# Interface entre Processador e Periféricos


## □ Mapeamento em portas de E/S

### ■ Exemplo: barramento de endereços de 8 bits
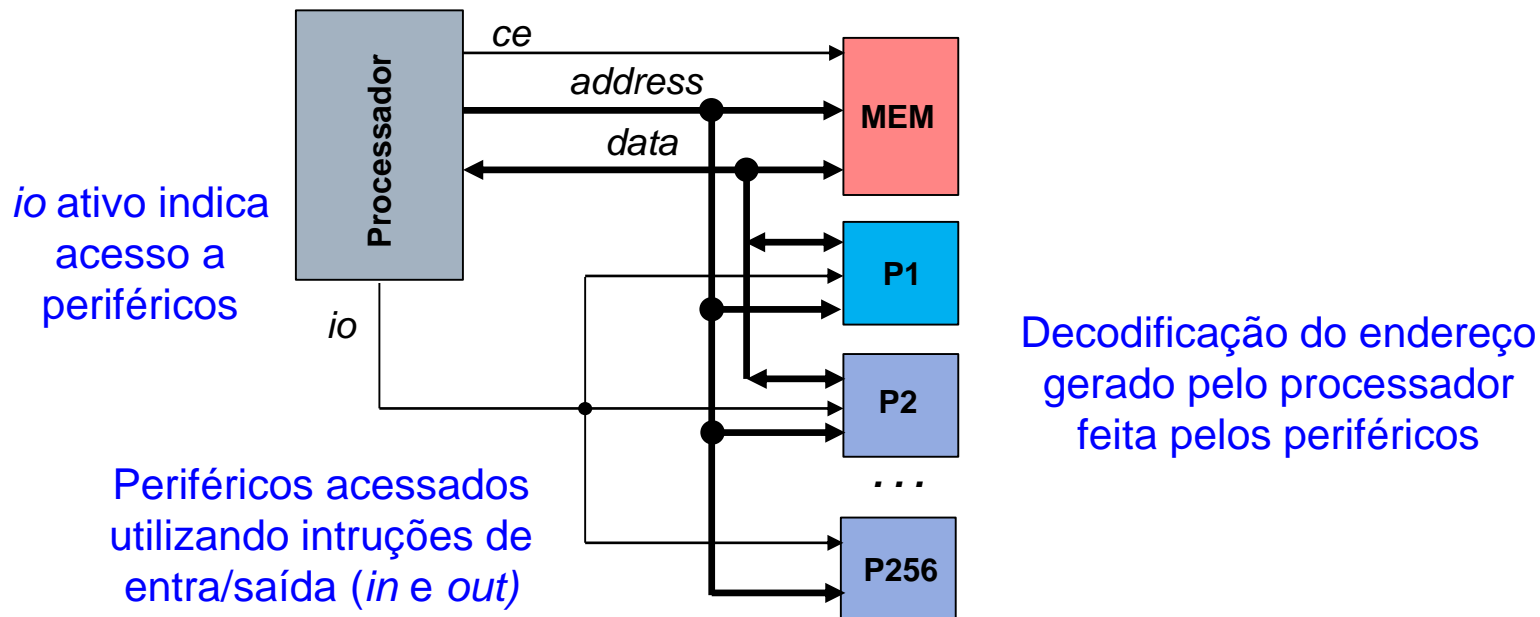
#### □ Espaço de endereçamento: 0 – 255

■ 0 – 255: memória


■ 0 – 255: periféricos (0: P1; 1:P2; ... ;255: P256)


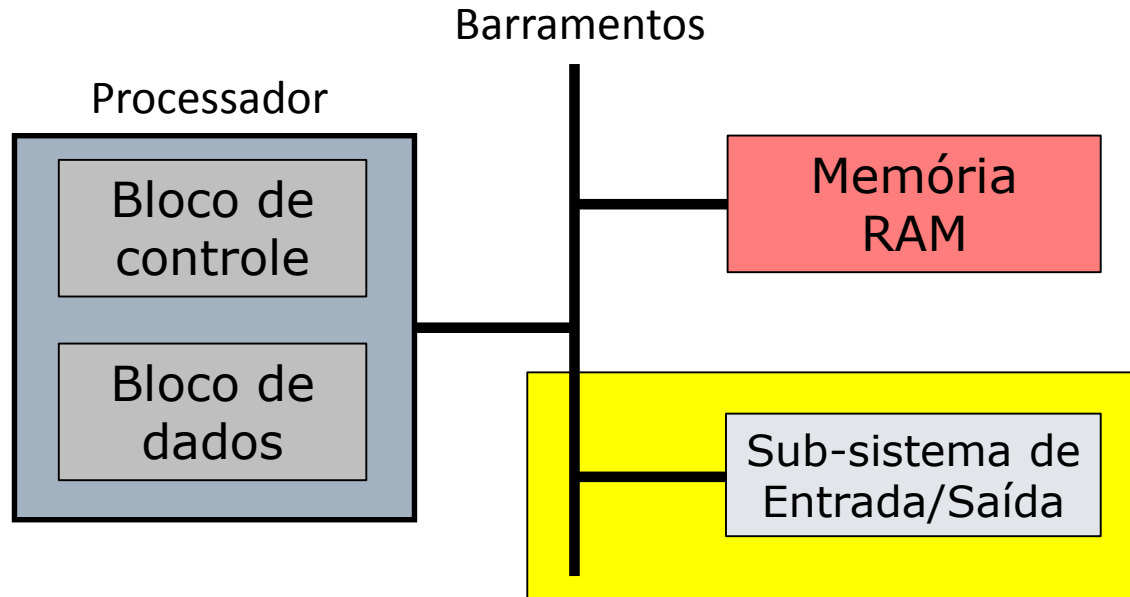
# Interface entre Processador e Periféricos



---

- Estrutura básica de um sistema computacional
  - Principais componentes


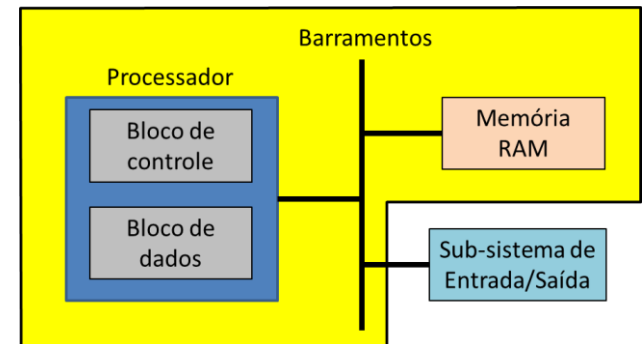 
# Interface entre Processador e Periféricos

- Estrutura básica de um sistema computacional
  - Sistema atual (R8\_tb.vhd)





O objetivo do trabalho é adicionar ao sistema duas portas de E/S

# Interface entre Processador e Periféricos

- Estrutura básica de um sistema computacional
  - Porta de E/S adicionada

Nova entidade: R8\_uC.vhd

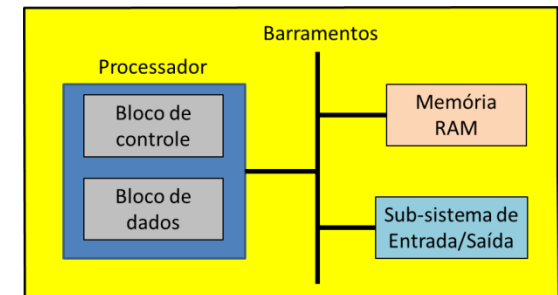 


Utilizar a descrição comportamental do trabalho 1

O objetivo do trabalho é adicionar ao sistema uma porta de E/S
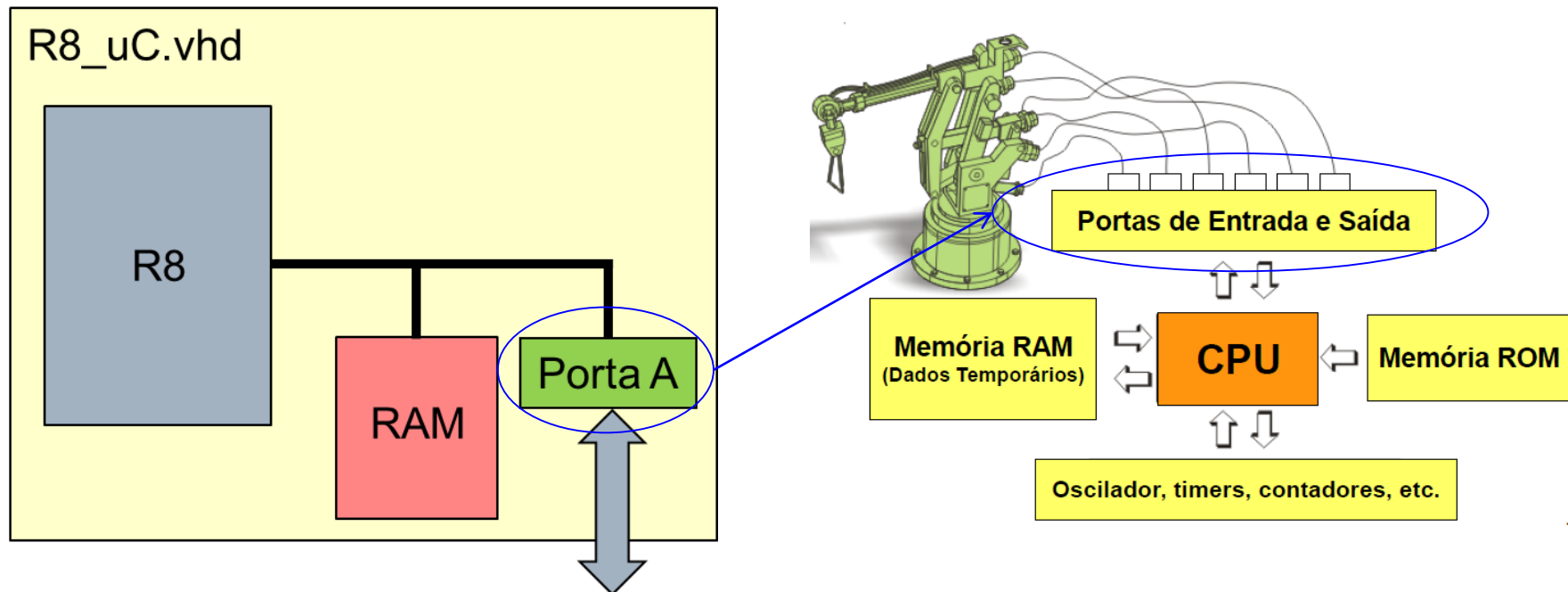
# Interface entre Processador e Periféricos

- Estrutura básica de um sistema computacional
  - Porta de E/S adicionada



O objetivo do trabalho é adicionar ao sistema uma porta de E/S

# Interface entre Processador e Periféricos

---

## ❑ Trabalho 2 – parte 1


- A porta de E/S deve ter 16 bits para interface com o mundo externo
- Os bits da porta devem ser individualmente configuráveis como entrada ou saída
  - ❑ Exemplo
    - PortaA(15:10) e PortaA(1:0) - entrada
    - PortaA(9:2) - saída
- A configuração dos bits é controlada por um registrador (16 bits) onde cada bit corresponde à configuração de um bit da porta
  - ❑ 0: saída (*output*)
  - ❑ 1: entrada (*input*)
- Deve haver também um registrador que habilita individualmente a utilização dos bits da porta de E/S e um registrador de dados (ambos 16 bits)

# Interface entre Processador e Periféricos

## ❑ Trabalho 2 – parte 1
 
### ■ Interface VHDL da porta de E/S

- ❑ Arquivo BidirectionalPort.vhd disponível no *moodle*
- ❑ Descrição VHDL pode ser comportamental, estrutural ou mista



```
entity BidirectionalPort is
  generic (...);
  port (
    clk      : in std_logic;
    rst      : in std_logic;
    -- Interface com o processador
    data_i   : in std_logic_vector (DATA_WIDTH-1 downto 0);
    data_o   : out std_logic_vector (DATA_WIDTH-1 downto 0);
    address  : in std_logic_vector (1 downto 0); -- NÃO ALTERAR!
    rw       : in std_logic; -- 0: read; 1: write
    ce       : in std_logic;
    -- Interface com o mundo externo
    port_io  : inout std_logic_vector (DATA_WIDTH-1 downto 0)
  );
end BidirectionalPort;
```

Esta interface não deve ser alterada!





# Interface entre Processador e Periféricos

## ❑ Trabalho 2 – parte 1
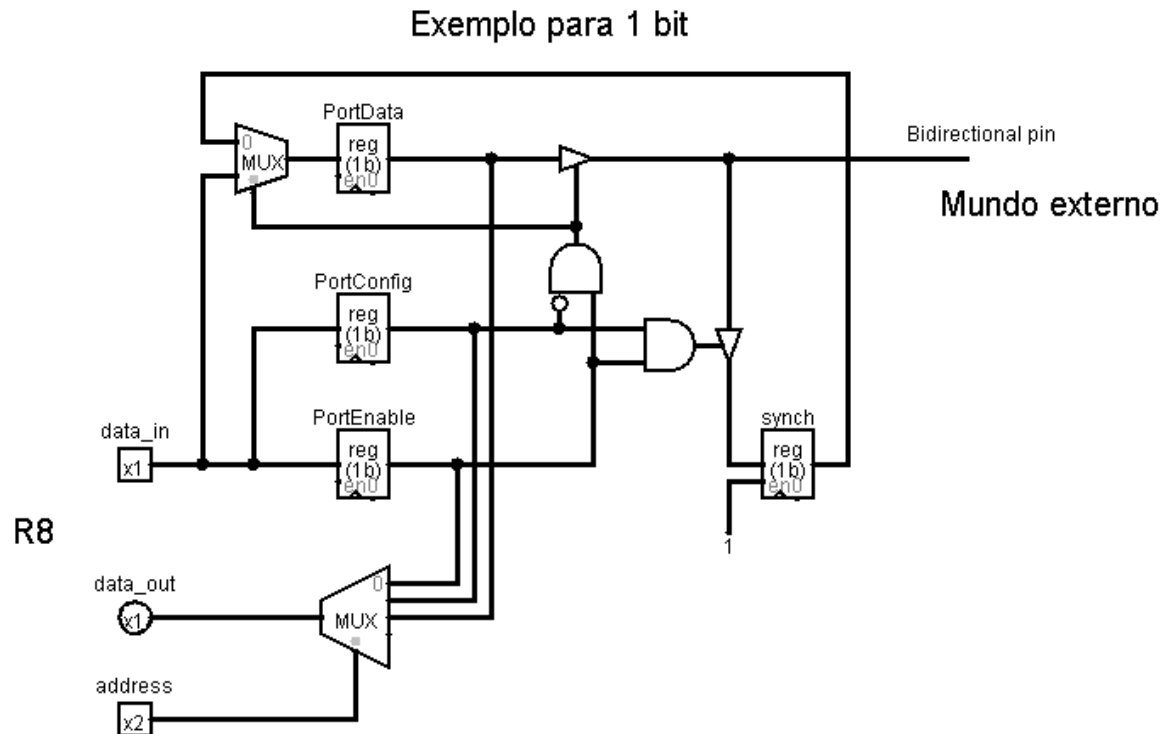 
### ■ Circuito resumido da porta de E/S


- ❑ Descrição VHDL pode ser comportamental, estrutural ou mista



# Interface entre Processador e Periféricos
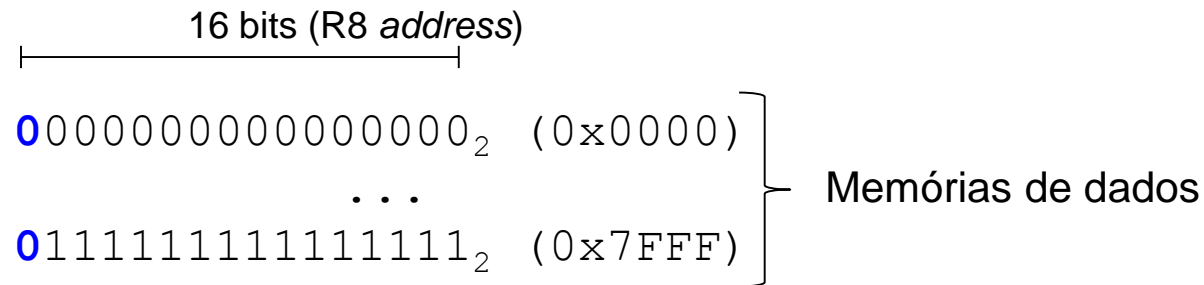
## ❑ Trabalho 2 – parte 1


- Mapear os registradores da porta em memória
- Os endereços devem seguir o seguinte formato



MSb do endereço indica

0: memória


1: Entrada/Saída

 

# Interface entre Processador e Periféricos
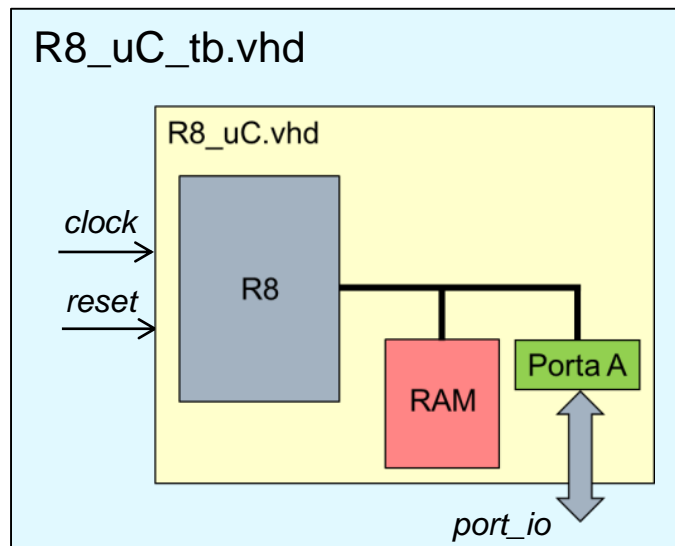
## ❑ Trabalho 2 – parte 1

- A memória de dados deve ser desabilitada durante o acesso aos registradores da porta de E/S
- Estrutura dos arquivos VHDL
  - ❑ A interface do R8\_uC contém apenas *clock*, *reset* e *port\_io*
  - ❑ O *test bench* deve gerar o *clock*, *reset* e estímulos para os bits de *port\_io* que forem configurados como entrada



**Apresentar diagrama correspondente ao R8\_uC.vhd**  
**Devem aparecer as ligações de todas interfaces do processador, memória e porta de E/S (address, data\_i, data\_o, ce, rw, ...)**  
**Sugestão de editor : Dia Diagram Editor**


# Interface entre Processador e Periféricos

---

## □ Trabalho 2 – parte 1
 
### □ Aplicação

- Ler o estado das *slide switches* da placa Nexys 3 e mostrar nos LEDs utilizando a porta de E/S



# Interface entre Processador e Periféricos

---

## □ Trabalho 2 – parte 1

- Manter mesmos grupos do trabalho 1
- Apresentação dia 28/4
- A nota do trabalho dará ENORME ÊNFASE à execução correta da simulação e prototipação
- A apresentação será oral, teórico-prática, frente ao computador, onde o grupo deverá explicar ao professor o projeto, a simulação e a implementação